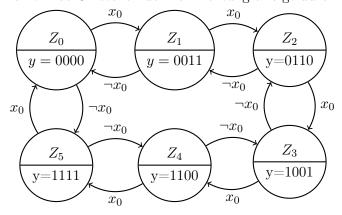
## Aufgabe3.1

Die Schaltung soll einen Zähler darstellen der in 3er Schritten vorwärts oder rückwärts Zählt. Das Umstellen der Zählrichtung erfolgt durch den Schalter  $x_0$ .



$$\mathbf{A} {=} \{X, Y, Z, \delta, \mu\}$$
, mit

$$X: B \Rightarrow \{x_0\}$$

Y: 
$$B^4 \Rightarrow \{y_3, y_2, y_1, y_0\}$$

Y: 
$$B^4 \Rightarrow \{y_3, y_2, y_1, y_0\}$$
  
Z:  $B^6 \Rightarrow \{Z_5, Z_4, Z_3, Z_2, Z_1, Z_0\}$ , mit

$$ON(Z_0) = \{0000\}$$

$$ON(Z_1) = \{0011\}$$

$$ON(Z_2) = \{0110\}$$

$$ON(Z_3) = \{1001\}$$

$$ON(Z_1) = \{1100\}$$

$$ON(Z_5) = \{1111\}$$

$$ON(Z_4) = \{1100\}$$

$$ON(Z_5) = \{1111\}$$

$$\delta : B^3 \Rightarrow \{z_2^+, z_1^+, z_0^+\}$$

Für die Zustandsübergangsfunktion gilt

$$z_2^+ = (x_0 \wedge \neg z_2 \wedge z_1 \wedge \neg z_0) \vee (\neg x_0 \wedge z_1 \wedge z_0) \vee (x_0 \wedge z_2 \wedge 2_0)$$

$$z_1^+ = (\neg x_0 \wedge \neg z_2 \wedge \neg z_1 \wedge z_0) \vee (\neg x_0 \wedge z_1 \wedge \neg z_0) \vee (x_0 \wedge \neg z_2 \wedge \neg z_1)$$

$$z_0^+ = \neg z_0$$

$$z_0^+ = \neg z_0$$

$$\hat{\mu} : B^4 \Rightarrow \{y_3, y_2, y_1, y_0\} , \text{mit}$$

$$y_3 = z_2 \lor (z_1 \land z_0)$$


$$y_2 = z_2 \vee z_1 \wedge z_0$$


$$y_1 = \neg z_1 \wedge \neg z_0 \vee z_1 \wedge \neg z_0$$

$$y_0 = z_0$$


Dazu die Wertetabelle												
$x_0$	$\mathbf{Z}$	$z_2$	$z_1$	$ z_0 $	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$	$Z^+$	$z_{2}^{+}$	$ z_1^+ $	$z_{0}^{+}$
0	$Z_0$	0	0	0	0	0	0	0	$Z_1$	0	0	1
0	$Z_1$	0	0	1	0	0	1	1	$Z_2$	0	1	0
0	$Z_2$	0	1	0	0	1	1	0	$Z_3$	0	1	1
0	$Z_3$	0	1	1	1	0	0	1	$Z_4$	1	0	0
0	$Z_4$	1	0	0	1	1	0	0	$Z_5$	1	0	1
0	$Z_5$	1	0	1	1	1	1	1	$Z_0$	0	0	0
0	_	1	1	0	*	*	*	*	_	*	*	*
0	_	1	1	1	*	*	*	*	_	*	*	*
1	$Z_0$	0	0	0	0	0	0	0	$Z_5$	1	0	1
1	$Z_1$	0	0	1	0	0	1	1	$Z_0$	0	0	0
1	$Z_2$	0	1	0	0	1	1	0	$Z_1$	0	0	1
1	$Z_3$	0	1	1	1	0	0	1	$Z_2$	0	1	0
1	$Z_4$	1	0	0	1	1	0	0	$Z_3$	0	1	1
1	$Z_5$	1	0	1	1	1	1	1	$Z_4$	1	0	0
1	_	1	1	0	*	*	*	*	_	*	*	*
1	_	1	1	1	*	*	*	*	_	*	*	*

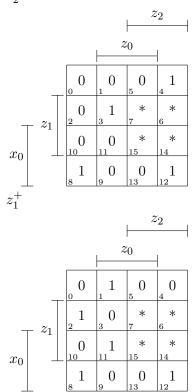Daraus ergeben sich folgende KV-Diagramme für  $z_2^+, z_1^+$  und  $z_0^+$ .  $z_2^+$ 




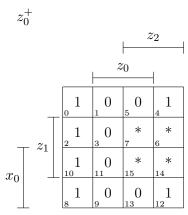


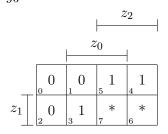Folglich bilden folgende KV-Diagramme die Minimierung der Ausgangsfunktion.  $\cdots$ 



 $y_2$   $z_0$   $z_0$   $z_1$   $z_1$   $z_1$   $z_2$   $z_0$   $z_1$   $z_2$   $z_0$   $z_1$   $z_2$   $z_3$   $z_4$   $z_5$   $z_6$   $z_7$   $z_8$   $z_8$ 

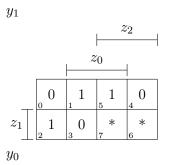

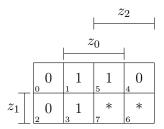

Aufgabe 3.2

In dieser Aufgabe soll eine Ampel implementiert werden die Automatisch läuft. Heißt nach einer gewissen Zeit gibt es Automatisch grün die Fußgänger ohne das ein Knopf gedrückt werden muss. Es ist also ein Autonomer-Automat. Folglich beschreibt folgender Automat die Funktion der Ampel.

